เอกสารข้อเสนอโครงงานวิชา Digital System Fundamental (Proposal)

ชื่อโครงงาน : Tart888

เสนอ : รศ. ดร. เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

- 1. นาย ราธา โรจน์รุจิพงศ์ รหัสนักศึกษา 66011464 กลุ่ม 17
- 2. นาย วัฒน์นันท์ ธีรธนาพงษ์ รหัสนักศึกษา 66011476 กลุ่ม 17

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน FPGA เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านการพัฒนาระบบดิจิทัล การจำลองตู้สล็อตแมชชีนด้วย FPGA จึงเป็นโครงการที่น่า สนใจ เพราะช่วยให้เข้าใจการทำงานภายในของเครื่องเกมที่มีการใช้ระบบการสุ่มและการแสดงผล

วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน

- 1. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชา Digital system fundamental
- 2. เพื่อศึกษาการทำงานของบอร์ด FPGA และ โปรแกรม Xilinx และการสร้าง Schematic Module และ VHDL Module
- 3. เพื่อพัฒนาเครื่องเล่น Slot machine
- 4. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงงานแก่ผู้อื่นสืบต่อไป


ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน


- 1. ได้ความชำนาญและประสบการณ์ในศาสตร์ด้าน Digital
- 2. ได้ความชำนาญและประสบการณ์ในการใช้งานบอร์ด FPGA
- 3. ได้ความชำนาญและประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Xilinx และการสร้าง Schematic Module และ VHDL Module
- 4. ได้ความชำนาญและประสบการณ์ในการสร้าง Top-Down Design
- 5. สามารถนำชิ้นงานไปต่อยอดเพิ่มในอนาคตได้

ขอบเขตของโครงงาน

- 1. การสร้างวงจรใน FPGA Spartan-6 ของ Xilinx เบอร์ XC6SLX9
- 2. การเขียนโปรแกรมของบอร์ด Arduino IDE 2.3.2

ระยะเวลาในการพัฒนาโครงงาน

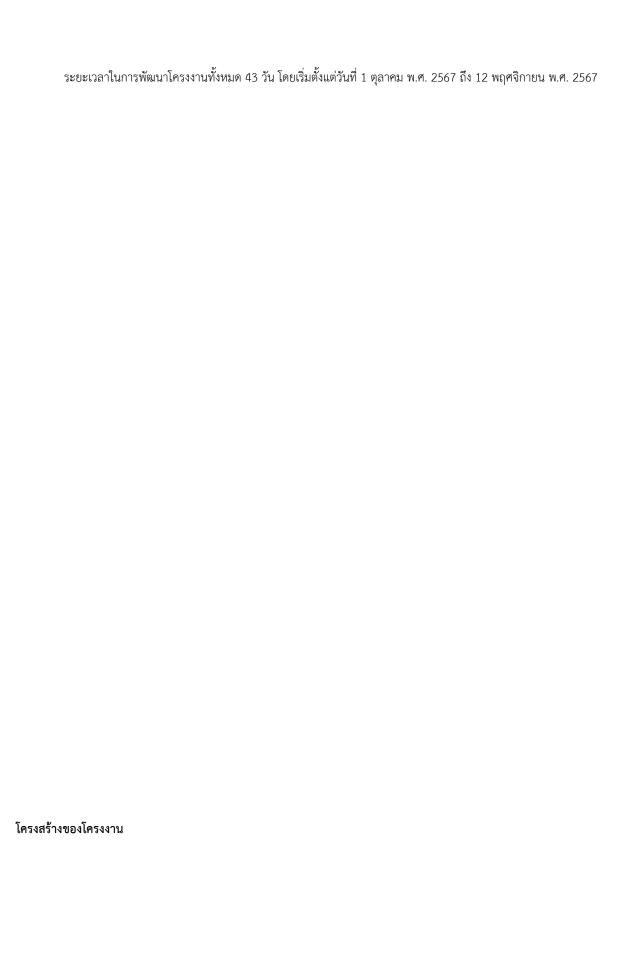

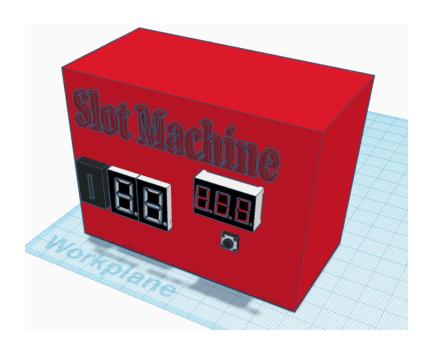



รูปแสดงโมเดลตู้สล็อตแมชชีน

อุปกรณ์ที่ใช้

1. รุ่น FPGA Spartan-6 ของ Xilinx เบอร์ XC6SLX9 จำนวน 2 ตัว



2. ESP32 WiFi




3. Coin Validator



4. สายไฟเชื่อม



5. Bread Board

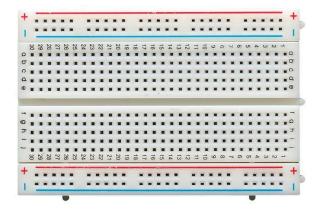


6. Push Button



7. Battery 12V



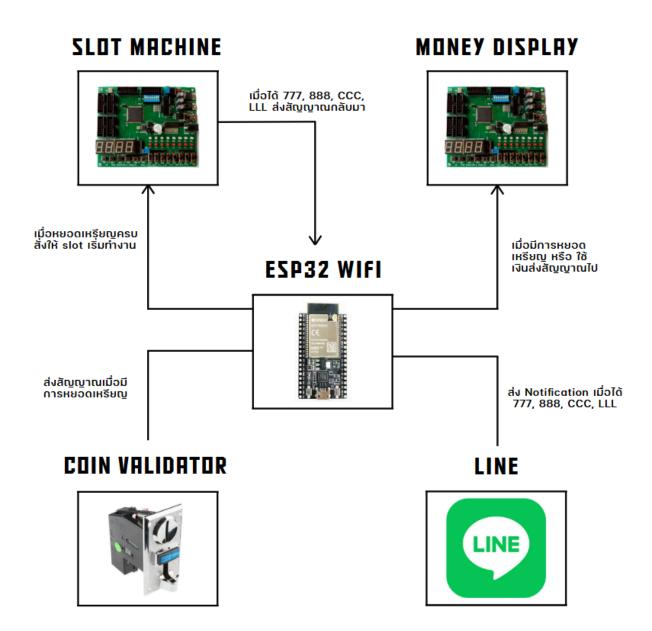

รูปแสดงหลักการทำงานโดยรวมของโปรแกรม

1. FPGA บอร์ด 1 (เครื่อง Slot Machine)

• หน้าที่: ควบคุมสถานะ (State) ในการเล่นและหมุนช่องแสดงผล 3 ช่องของ Slot Machine

• การทำงาน:

- O ระบบ Slot Machine จะรันบนบอร์ดนี้ โดยแสดงผลของทั้ง 3 ช่องบน 7 Segment Display
- O 7 Segment Decoder เป็นแบบ Custom ที่ออกแบบมาให้แสดงสัญลักษณ์พิเศษ เช่น 7, 8, C, L และ X
- หากผู้เล่นชนะตามรูปแบบคะแนน เช่น 777, 888, CCC, LLL: จะส่งสัญญาณ 1 ไปยังบอร์ด
 ESP32 เพื่อส่งแจ้งเตือนเข้าไลน์
- O FPGA จะรอรับสัญญาณเริ่มต้นการทำงานจาก Arduino เมื่อมีการหยอดเหรียญครบตามที่กำหนด

2. FPGA บอร์ด 2 (แสดงผลจำนวณเงิน)


- หน้าที่: รอรับสัญญาณจาก ESP32 เมื่อมีการหยอดเหรียญเพื่อทำการเพิ่มจำนวนเงิน
- การทำงาน:
 - O มี 7 สายสัญญาณสำหรับรับเลขฐาน 2 (7-Bit) จาก ESP32
 - O นำเลขฐาน 2 (7-Bit) มาแสดงผลเป็นฐาน 10 บน 7 Segment Display

3. ESP 32 Wifi

- หน้าที่: รอรับสัญญาณจากบอร์ดที่ 1 และ Coin Validator เพื่อแจ้งเตือนไปยัง LINE
- การทำงาน:
 - O รอรับสัญญาณจาก Coin Validator เพื่อเพิ่มจำนวนเงิน
 - O ส่งจำนวนเงินไปยังบอร์ด2 โดยส่งเป็นเลขฐาน 2 (7-Bit)
 - O รอรับสัญญาณคะแนนจาก FPGA บอร์ดที่ 1 โดยมี 4 สายสัญญาณตามรูปแบบคะแนนที่ชนะ:
 - สายที่ 1: คะแนนแบบ 777
 - สายที่ 2: คะแนนแบบ 888
 - สายที่ 3: คะแนนแบบ CCC
 - สายที่ 4: คะแนนแบบ LLL
 - O แจ้งเตือนผ่าน Line ตามคะแนนที่ได้

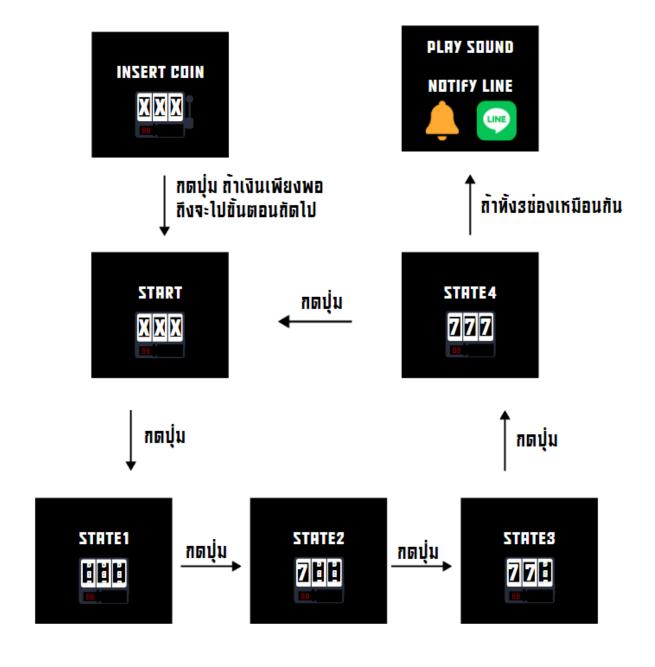
4. Coin Validator

- หน้าที่: ตรวจสอบเหรียญที่หยอดเข้ามาในตู้ Slot Machine
- การทำงาน:
 - O เมื่อมีการหยอดเหรียญ Coin Validator จะส่งสัญญาณไปยัง ESP32 เพื่อเพิ่มจำนวนเงิน



แผนการดำเนินงาน

รายละเอียดขั้นตอนทำโครงงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน						
	1-7	8-14	15-21	22-28	29 ต.ค 4	5 - 11	12 - 18
	ମି. ମି.	ଡ଼ା.ମ.	ต. ค.	ମ .ค.	พ.ย.	พ.ย.	% .ຍ.
คันคว้าและศึกษาหาหัวนั้นที่ สนใจในการทำโครงงาน	7						
ศึกษาหลักการทำเกมบอร์ด FPGA	14						
ออกแบบลักษณะเกมว่าอยากให้มีอะไรบ้าง		14					
ทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวของกับโครงงาน			7				
ทำการเขียนวงจรและทดสอบ				21			
จัดทำ VDO นำเสนอ							7

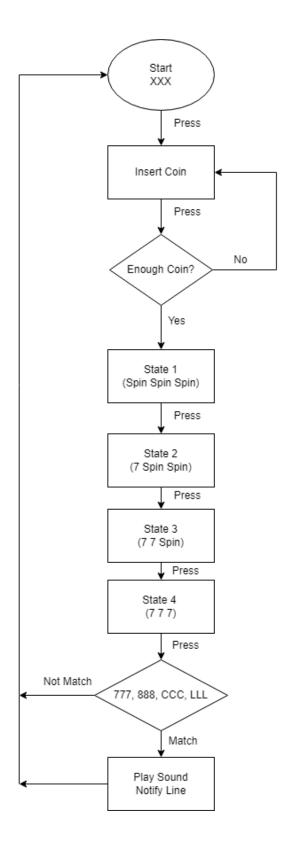

รูปแสดง Flowchart การทำงานโครงงานนี้